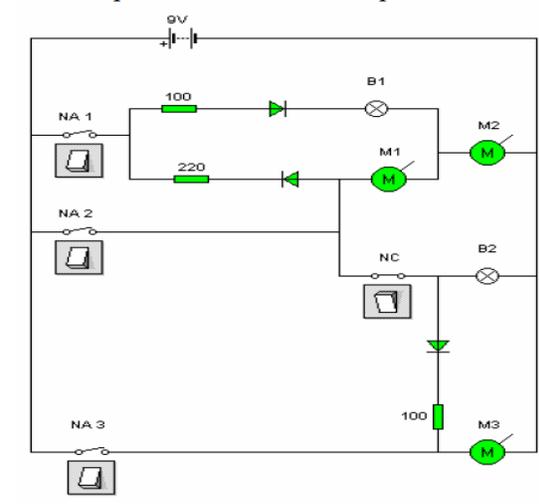


3.- En el circuito de la figura, indicar, relleno la siguiente tabla, los aparatos que se activan según las diferentes posiciones de los interruptores.



	B1	B2	M1	M2	M3
NA 1 cerrado					
NA 2 cerrado					
NA 3 cerrado					
NA 1 cerrado y NC abierto					
NA 2 cerrado y NC abierto					